

Termin zajęć Piątek – PARZYSTY – - GODZ. 8:00	Układy cyfrowe i systemy wbudowane	
Osoby wykonujące ćwiczenie: Karol Gąsior 280913 Michał Sadowy 280884		Grupa nr: 14
Tytuł ćwiczenia: Układy kombinacyjne		Laboratorium nr: 2
Data wykonania ćwiczenia	10-10-2025	Ocena:
Data oddania sprawozdania	24-10-2025	

1 Zadanie 1

Stworzyć układ kombinacyjny o zadanej funkcji $Y = (X+7) \bmod 16$. X i Y to wektory 4b w naturalnym kodzie binarnym. Następnie przeprowadzić symulację behawioralną oraz czasową. Całość zaprezentować na sprzęcie, gdzie za wektor X będą służyć klawisze K(3:0) zaś za Y diody LED(3:0).


1.1 Stworzenie tabeli prawdy dla zadanej funkcji

Tab. 1: Tabela prawdy funkcji $Y = (X+7) \bmod 16$


Nr.	x3	x2	x1	x0	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	0	1	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0	1
11	1	0	1	1	0	0	1	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	1	0	0
14	1	1	1	0	0	1	1	1
15	1	1	1	1	0	1	1	0

1.2 Zaprojektowanie układu kombinacyjnego oraz minimalizacja za pomocą siatek Karnough.


Na podstawie stworzonej tabeli prawdy, stworzono 4 siatki Karnough, odpowiednio dla kolumn y_3 , y_2 , y_1 , y_0 tabeli prawdy. Stworzono grupy implikentów a następnie otrzymane funkcje zminimalizowano. Rys.1 do Rys. 4 przedstawiają odpowiedni siatki Karnough dla kolejnych sygnałów wyjściowych oraz minimalizację ich funkcji.

 


Rys. 1: Siatka Karnaugh oraz wynik minimalizacji dla y_3

 

Rys. 2: Siatka Karnaugh oraz wynik minimalizacji dla y_2

 

Rys. 3: Siatka Karnaugh oraz wynik minimalizacji dla y_1

 


Rys. 4: Siatka Karnaugh oraz wynik minimalizacji dla y_0


1.3 Stworzenie schematu logicznego w ISE

Na podstawie wyznaczonych funkcji wyjść stworzono schemat logiczny w ISE (plik *.sch). Najpierw stworzono magistralę cztero-bitową którą nazwano X (Rys. 5), następnie dodano kolejne bramki oraz połączono je tak, aby stworzone z nich układy logiczne odpowiadały odpowiednim funkcjom wyjścia. Rys. 6 do Rys. 9 przedstawiają schematy tych układów. Na koniec stworzono cztero-bitową magistralę wyjściową i odpowiednio podłączono do niej sygnały wyjściowe z w/w układów reprezentujących funkcję wyjściowe.


Gotowy schemat logiczny sprawdzono za pomocą przycisku *Check Schematics*.

 


Rys. 5: Cztero-bitowa magistrala

 


Rys. 6: Układ logiczny odpowiadający funkcji wyjścia dla y_3

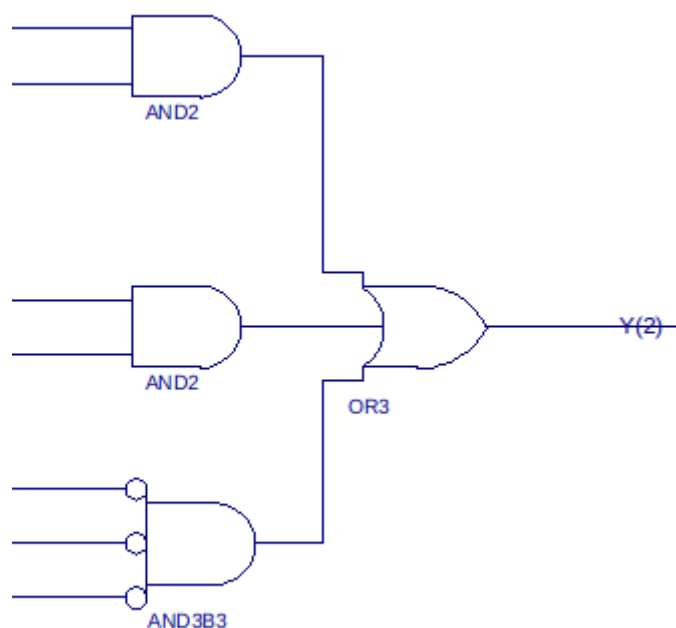

Rys. 7: Układ logiczny odpowiadający funkcji wyjścia dla y2

 

Rys. 8: Układ logiczny odpowiadający funkcji wyjścia dla y1

 

Rys. 9: Układ logiczny odpowiadający funkcji wyjścia dla y0

1.4 Symulacja behawioralna i czasowa

Pierwszym krokiem do przygotowania symulacji behawioralnej jest wygenerowanie pliku VHDL, który będzie opisywał zachowanie sygnałów wejściowych. Na Rys. 10 przedstawiono fragment wygenerowanego pliku z wstawionym kodem, który definiuje zachowanie sygnałów wejściowych. Na Rys. 11 przedstawiono wynik symulacji behawioralnej. Na Rys. 12 przedstawiono output z symulacji czasowej. Czas propagacji sygnału wynosi 10 ns.

```


BEGIN

    UUT: Schematlab1 PORT MAP (
        X => X,
        Y => Y
    );


    X <= "0000",
        X"1" after 100 ns,
        X"2" after 200 ns,
        X"3" after 300 ns,
        X"4" after 400 ns,
        X"5" after 500 ns,
        X"6" after 600 ns,
        X"7" after 700 ns,
        X"8" after 800 ns,
        X"9" after 900 ns,
        "1010" after 1000 ns,
        "1011" after 1100 ns,
        "1100" after 1200 ns,
        "1101" after 1300 ns,
        "1110" after 1400 ns,
        "1111" after 1500 ns,
        X"0" after 1600 ns;

```

 Rys. 10: Fragment listingu pliku VHDL opisującego zachowanie sygnałów



Rys. 11 Output z symulacji behawioralnej

 

Rys. 12: Output z symulacji behawioralnej, opóźnienie wynosi 10 ns.

1.5 Implementacja

Implementacja stworzonego układu logicznego na płycie testowej wymaga powiązania stworzonych magistral z rzeczywistymi elementami tej płyty. Odbywa się to za pośrednictwem pliku *.ucf. Gotowy plik uzyskano od prowadzącego laboratorium. Rys. 13 przedstawia zmiany wprowadzone w pliku, polegające na powiązaniu magistrali X z przyciskami, zaś magistrali Y z diodami LED.

```

# Keys
NET "X<0>" LOC = "P42";
NET "X<1>" LOC = "P40";
NET "X<2>" LOC = "P43";
NET "X<3>" LOC = "P38";
#NET "Key<4>" LOC = "P37";
#NET "Key<5>" LOC = "P36";
#NET "Key<6>" LOC = "P24";
#NET "Key<7>" LOC = "P39";

# Leds
NET "Y<0>" LOC = "P35";
NET "Y<1>" LOC = "P29";
NET "Y<2>" LOC = "P33";
NET "Y<3>" LOC = "P34";
#NET "LED<4>" LOC = "P28";
#NET "LED<5>" LOC = "P27";
#NET "LED<6>" LOC = "P26";
#NET "LED<7>" LOC = "P25";

```

Rys. 13: Fragment pliku *.ucf definiującego powiązania magistrali z fizycznymi elementami na płycie testowej.


1.6 Programowanie układu, testowanie

Zgodnie z instrukcją dostarczoną przez prowadzącego wygenerowane pliki oraz zaprogramowano płytę ZL-9572, a następnie zadając kolejne kombinacje przetestowano układ. Układ działał odwrotnie niż powinien, a mianowicie diody zapalały się odwrotnie niż zakładano, było spowodowane tym, iż diody aktywowane są stanem niskim, zaś w trakcie projektowania układu, założono, że są one aktywowane stanem wysokim. Aby zmienić działanie układu, należałoby zanegować wyjście każdego układu logicznego reprezentującego funkcję wyjścia.

Przeprowadzone testy potwierdziły, że zaprojektowany układ działał poprawnie, co zostało sprawdzone przez prowadzącego.

2 Zadanie 2, stworzenie projektu hierarchicznego oraz wykorzystanie wyświetlacza segmentowego.

Zgodnie z instrukcją laboratoryjną z układ stworzony w zadaniu 1 przekształcono na submoduł i stworzono jego symbol schematowy. Rys. 13 przedstawia nowo powstały schemat. Rys 14 przedstawia fragment pliku *.ucf wiążący magistralę wyjściową z wyświetlaczem segmentowym.

 

Rys. 14: Schemat powstały w ramach zadania drugiego

```
# DISPL. 7-SEG
#NET "D7S_D<0>" LOC = "P8" | SLEW = "SLOW";
#NET "D7S_D<1>" LOC = "P6" | SLEW = "SLOW";
#NET "D7S_D<2>" LOC = "P4" | SLEW = "SLOW";
#NET "D7S_D<3>" LOC = "P9" | SLEW = "SLOW";
NET "Y<0>" LOC = "P12"; # Seg. A; shared with LED<10>
NET "Y<1>" LOC = "P13"; # Seg. B; shared with LED<8>
NET "Y<2>" LOC = "P22"; # Seg. C; shared with LED<12>
NET "Y<3>" LOC = "P19"; # Seg. D; shared with LED<14>
NET "Y<4>" LOC = "P14"; # Seg. E; shared with LED<15>
NET "Y<5>" LOC = "P11"; # Seg. F; shared with LED<9>
NET "Y<6>" LOC = "P20"; # Seg. G; shared with LED<13>
#NET "D7S_S<7>" LOC = "P18"; # Seg. DP; shared with LED<11>
```

Rys. 15: Fragment pliku *.ucf odpowiadający za powiązanie magistralii Y(3:0) z wyświetlaczem segmentowym

Również w tym przypadku zaprogramowano płytę testową oraz sprawdzono fizyczne działanie układu. Układ działał poprawnie

3 Podsumowanie

W trakcie laboratorium zapoznano się z podstawami pracy w środowisku ISE 14.7 stworzono prosty układ kombinacyjny następnie przeprowadzono symulację behawioralną oraz czasową. W kolejnym kroku wygenerowano plik dla programatora. Programator poprzez JTAG zaprogramował płytę ZL-9572. Zwieńczeniem laboratorium było przeprowadzanie testów poprawności zaprojektowania, implementacji oraz zaprogramowania płyty. Całość działała poprawnie. Wszystkie zadania laboratoryjne zrealizowano poprawnie.